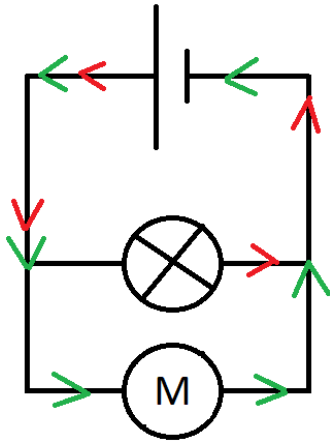



4.



Il y a deux boucles de courant, la rouge et la verte.


5.

a.

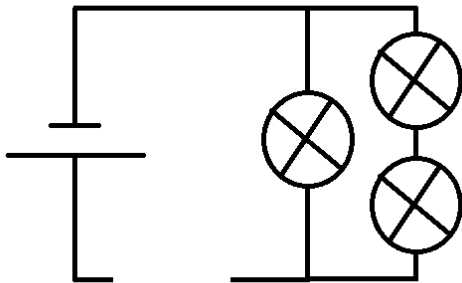

Aucune lampe n'est allumée, pas de boucle de courant.

b.

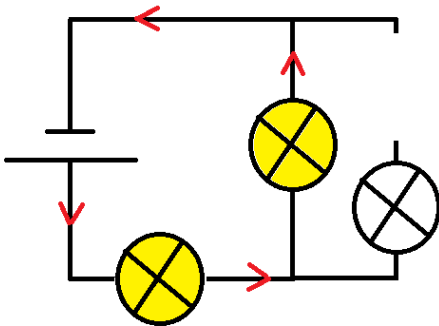

Les lampes L1 et L2 sont allumées alors que L3 et L4 sont éteintes.