
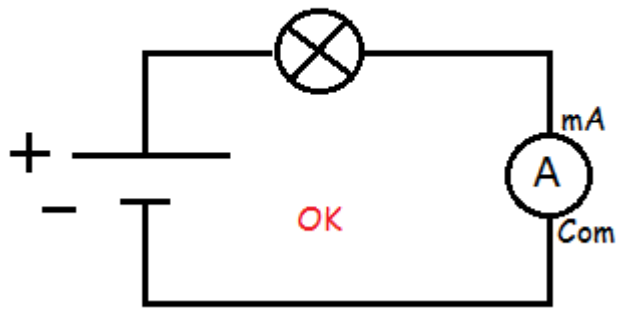


Circuit n° 3

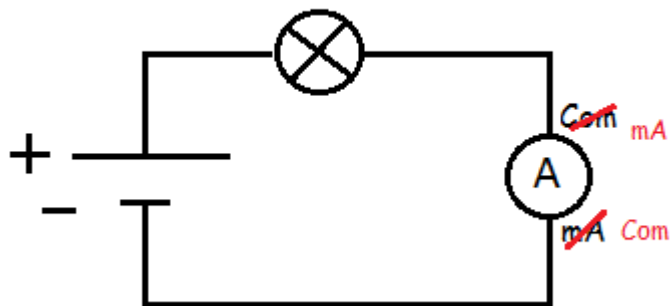

Dans le circuit 3 tout est bon.

Circuit n° 4



On inverse les bornes com et mA

Circuit n° 5

