




Exercices ch 6 Electricité


Exercices de la fiche circuits

1.

a.

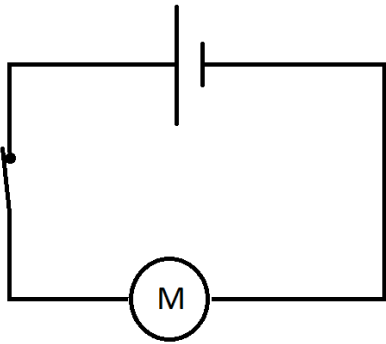



b.

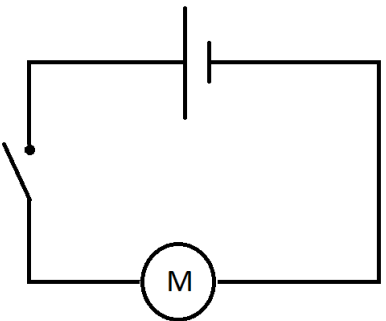

2.

L'erreur dans ce circuit est qu'il n'y a pas de générateur pour fournir du courant au circuit.

3.

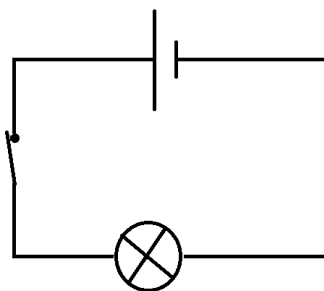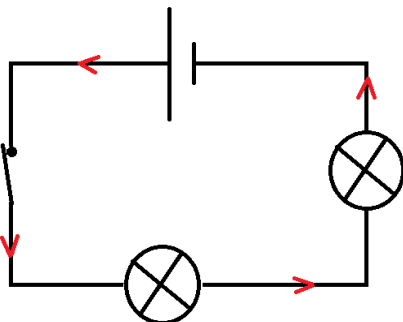

Si une lampe grille, cela ouvre le circuit, les deux lampes s'éteignent car il n'y a plus de boucle de courant dans ce circuit en série.