

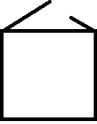
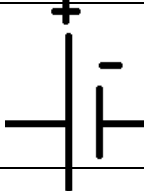
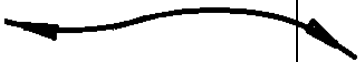

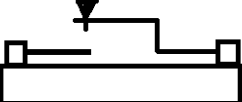



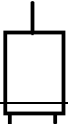



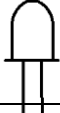
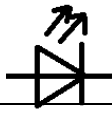
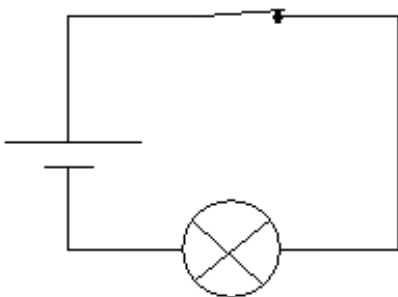


## Schématiser en électricité

### Symboles des dipôles :

Nom	dessin	symbole
Lampe		
Pile		
Fil		
Interrupteur ouvert		
Interrupteur fermé		
Moteur		
Diode		
Diode électroluminescente (DEL ou LED)		

### Circuit en série



### Circuit en dérivation

