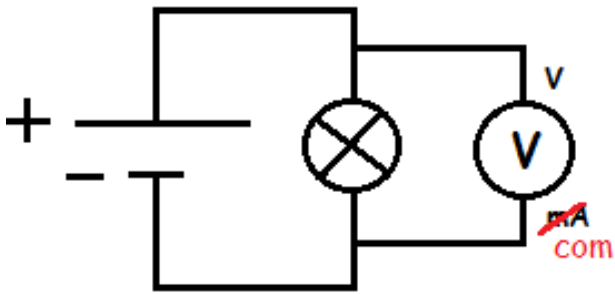



Exercice 14 p 178

Circuit n° 1




Le voltmètre doit avoir la borne Com du côté du pôle - du générateur

Circuit n° 2

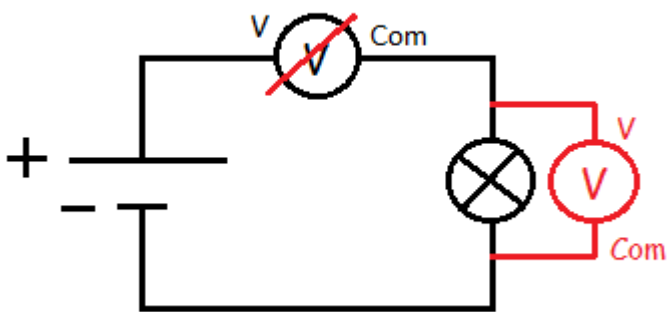


Le voltmètre doit être branché en dérivation et non en série

Circuit n° 3

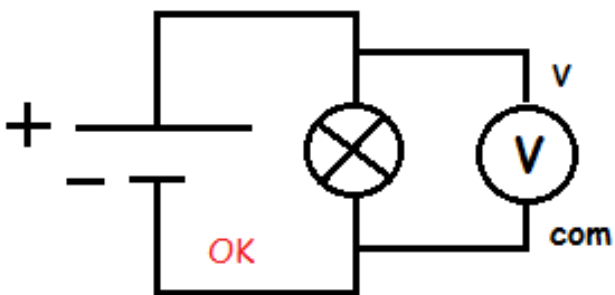

Circuit n° 4

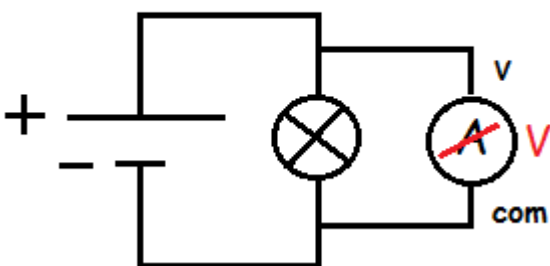

Un voltmètre a pour symbole un V dans un cercle.