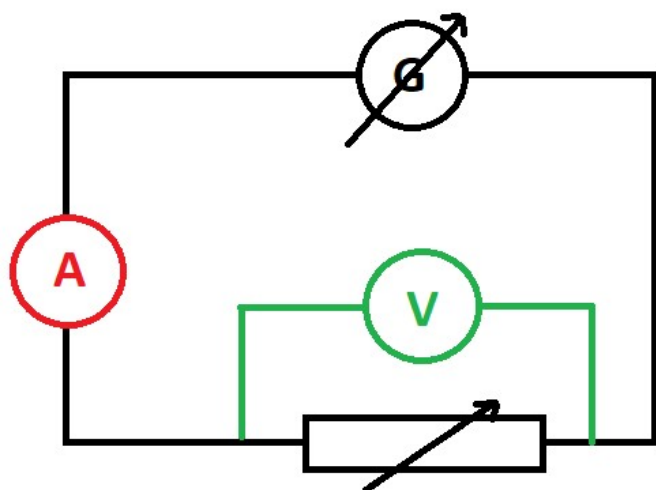


EXERCICE 13 p 278 (niveau 1-2)


1. Pour réaliser cette courbe, il faut faire le montage suivant avec : générateur de tension ajustable, fils, varistance, voltmètre, ampèremètre.



2. Avec cette varistance, on ne peut pas dépasser une tension de 10V et une intensité de 550 mA environ.
3. Par lecture graphique, on peut voir que pour une tension de 5V, l'intensité dans la varistance est de 100mA.

EXERCICE 21 p 279 (niveau 1-2) (attention : erreur d'énoncé R est en $M\Omega$)

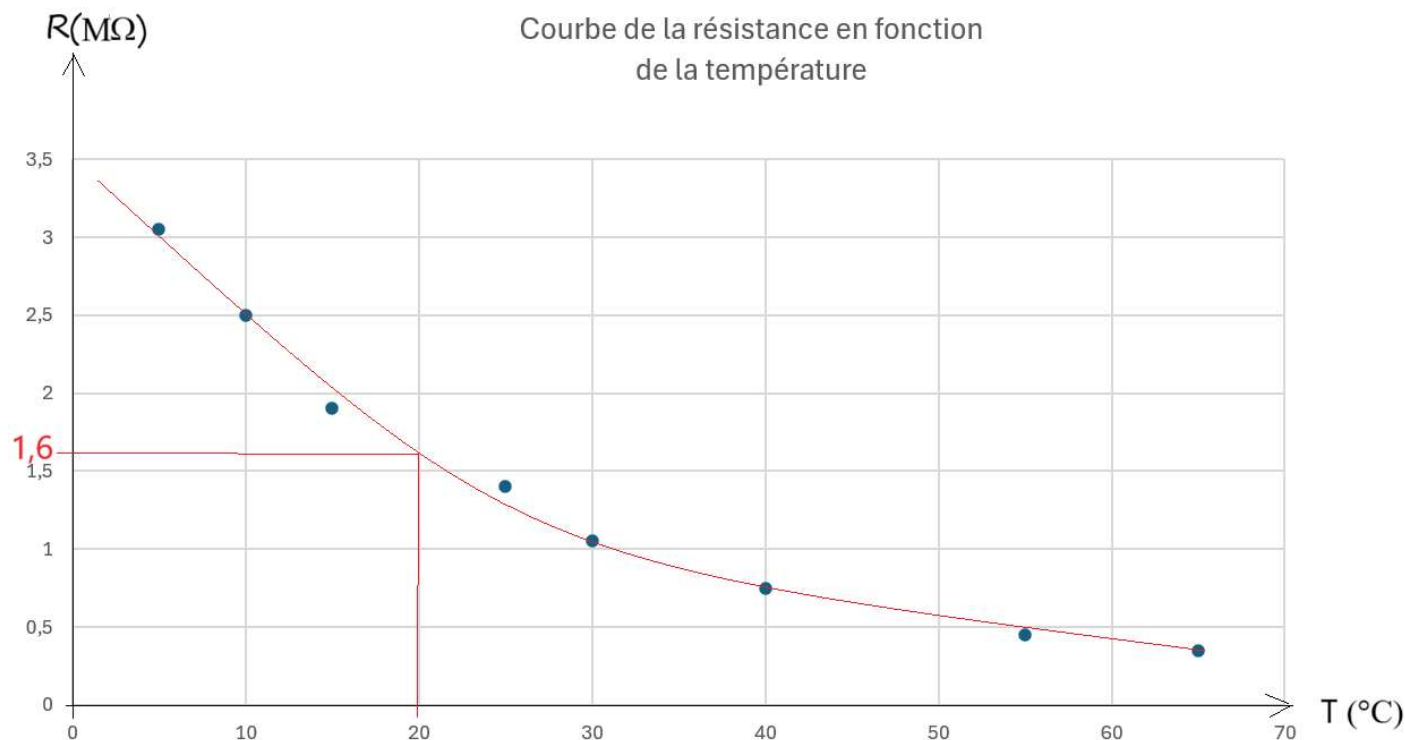1. Exemples : thermomètre, thermostat, four, bouilloire, climatisation, frigo.
- 2.



3. Par lecture graphique, la température vaut 20 $^{\circ}C$ pour $R = 1600\text{ k}\Omega$.
4. La courbe $R(T)$ est une courbe d'étalonnage car elle permet de d'étalonner la thermistance et relier la grandeur électrique mesurée R à ses bornes à la grandeur d'intérêt T (la température).