
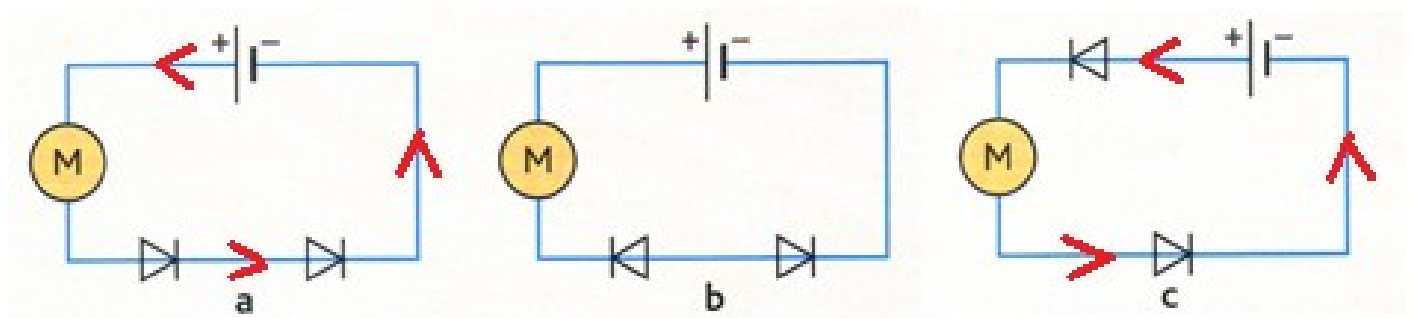


6.

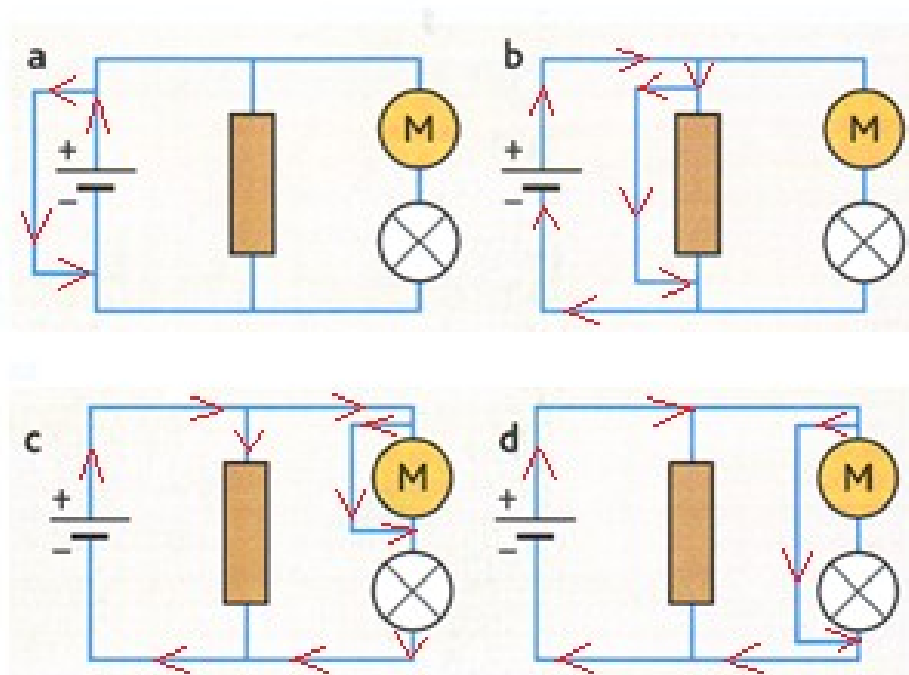

Le moteur tourne dans les circuits a et c car les diodes sont passantes. (ou dans le sens passant).
Le moteur ne tourne pas dans le circuit b car la diode de gauche est bloquante (ou dans le sens bloquant).

7.



La pile est court-circuité dans les montages a, b, et d. Dans le montage c, seul le moteur est court-circuité.

Exercices de la fiche intensité

1.

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| a. $0,125 \text{ A} = 125 \text{ mA}$ | ; | $350 \text{ mA} = 0,35 \text{ A}$ |
| b. $0,047 \text{ A} = 47 \text{ mA}$ | ; | $72 \text{ mA} = 0,072 \text{ A}$ |
| c. $1,630 \text{ A} = 1630 \text{ mA}$ | ; | $3264 \text{ mA} = 3,264 \text{ A}$ |
| d. $0,0025 \text{ A} = 2,5 \text{ mA}$ | ; | $8,6 \text{ mA} = 0,0086 \text{ A}$ |