EXERCICE 17 : a) Etablis la liste du **matériel** à utiliser pour réaliser les mesures nécessaires au **tracer de la caractéristique** d'un dipôle : Réponse

Générateur variable, résistor, voltmètre, ampèremètre, fils, interrupteur.

b) On a obtenu les mesures regroupées dans le tableau ci-dessous. Trace la caractéristique de ce dipôle. Réponse

U (V)	0	1	1,5	2
I (mA)	0	83	125	167

U (V)	2,4	**3**	3,6	4
I (mA)	200	**250**	300	333

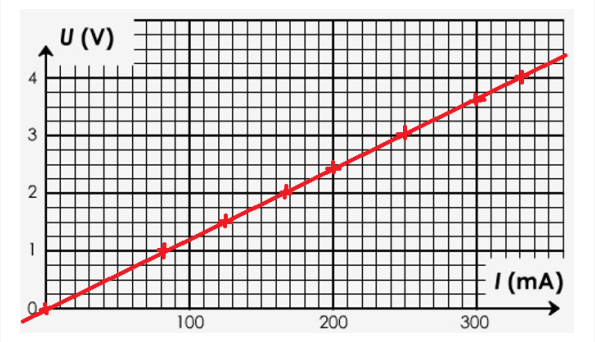

Ce dipôle est-il un dipôle ohmique ? Justifie. Réponse

C'est un dipôle ohmique car c'est une proportionnalité

Calcule la valeur de la résistance de ce dipôle : Réponse

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2}{0{,}167} = 12\ \Omega$$